

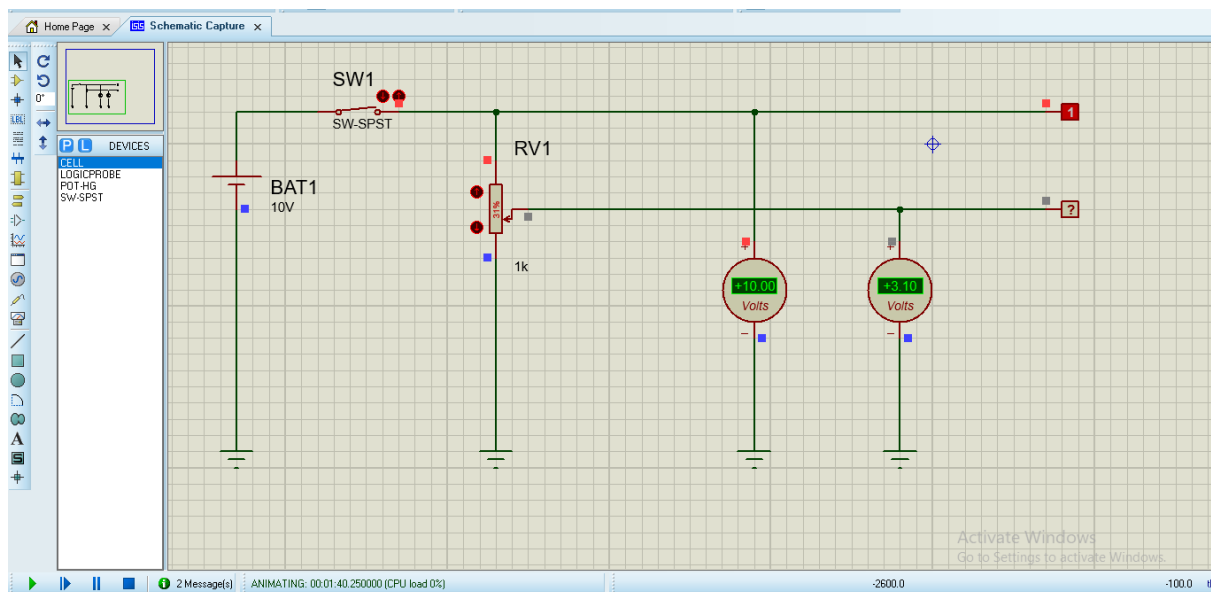


Nama : Hesti Sefria Nurfitri
Nim : L200180122
Kelas : D

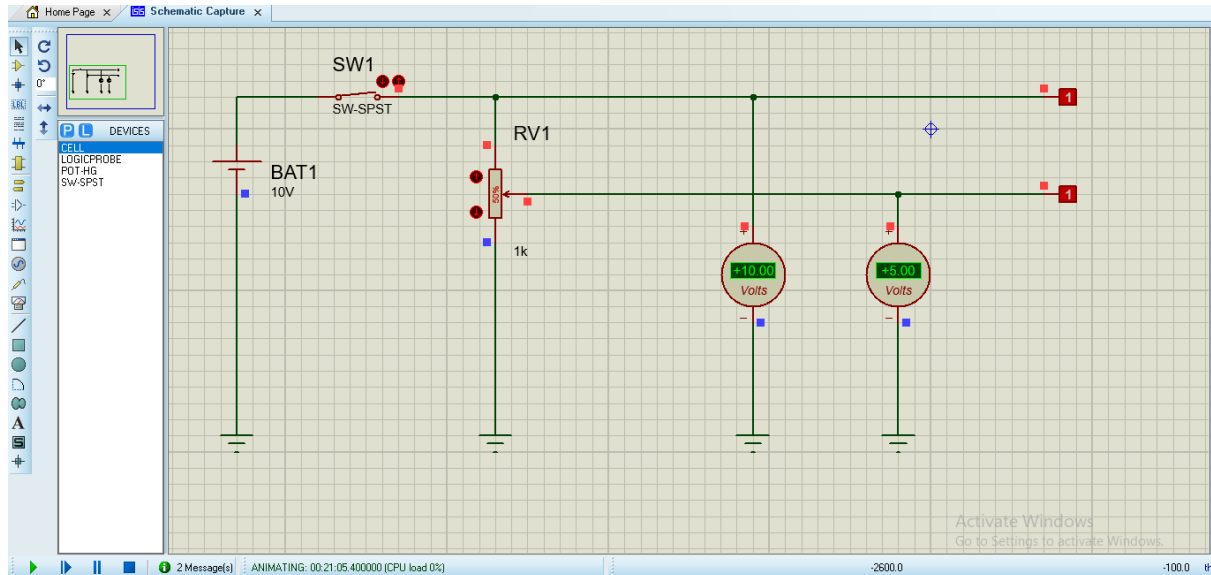Percobaan 2. Latihan Range Sinyal Digital



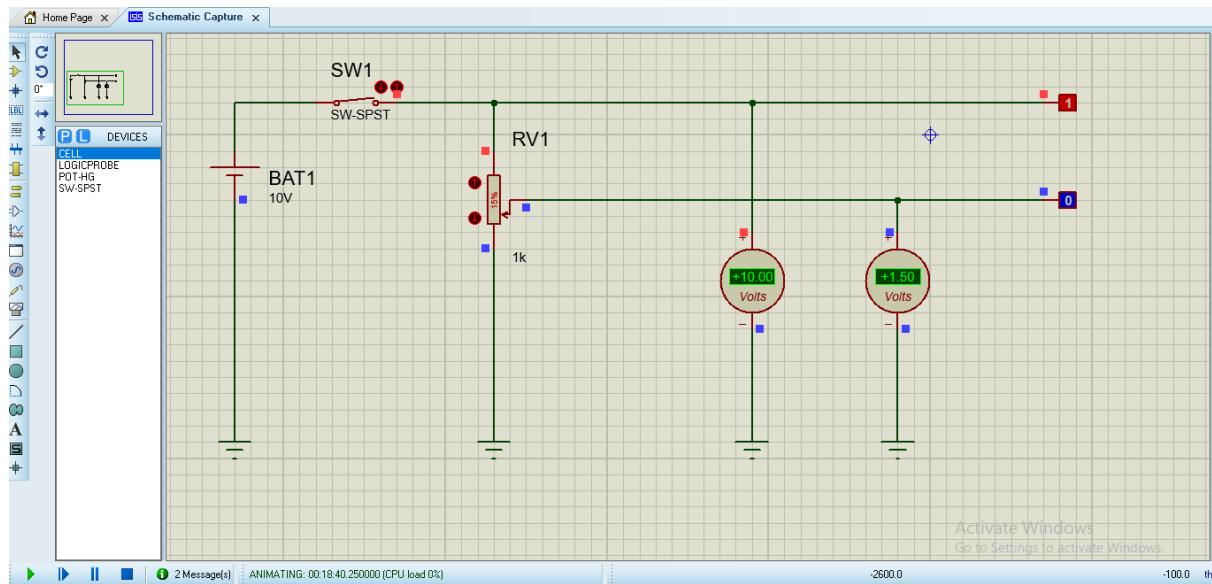

Klik SW 1! Berdasarkan simulasi anda, isi titik-titik dibawah ini!

- Voltmeter DC 1 :..... Volt
Jawab : +10.00 Volt
- Voltmeter DC 2 :..... Volt
Jawab : +5.00 Volt
- Logicprobe 1 menunjukan kondisi logika :.....
Jawab : 1
- Logicprobe 2 menunjukan kondisi logika :.....
Jawab : 1

Klik komponen RV1 (resistor variabel/POT-HG) naik dan turun! Dan kemudian isi titik-titikDibawah ini!

- Logicprobe 2 menunjukan kondisi logika **1 (High).**
Jika Voltmeter DC 2 :..... Volts sampai..... volts
Jawab : Jika Voltmeter DC 2 : +10.00 Volts sampai +3.10 volts
- Logicprobe 2 menunjukan kondisi logika **0 (Low).**
Jika Voltmeter DC 2 :..... Volts sampai..... volts
Jawab : Jika Voltmeter DC 2 : +0.00 Volts sampai +1.50 Volts

Buat Kesimpulan berdasarkan analisis anda di latihan range sinyal digital!

Jawab : Jika POT-HG di rubah maka DC Voltmeter akan berubah dan mempengaruhi Logicprobe.

